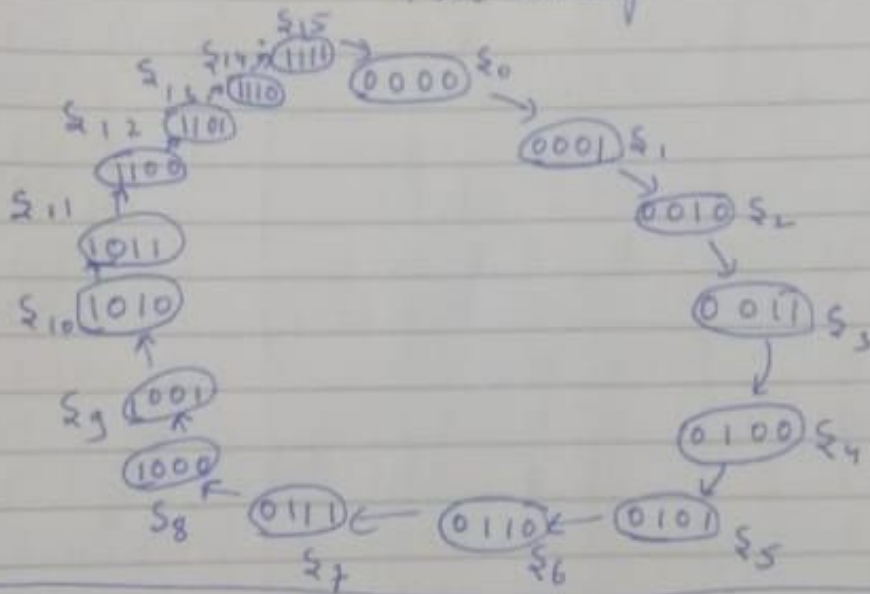


Take home Assignment - 3

① 4 Bit Binary Synchronous up counter

State diag

No of state = $2^n = 2^4 = 16$; Max value = $2^n - 1 = 2^4 - 1 = 15$
 MSB \leftarrow $A_3 A_2 A_1 A_0$ \rightarrow LSD
 4 Bit Binary



Excitation table

Q_n	Q_{n+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

K-Map for obtaining T_3, T_2, T_1, T_0
 For T_1

$A_3 A_2$ \ $A_1 A_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

$$T_1 = A_0$$

hence, $T_3 = A_2 A_1 A_0$
 $T_0 = 1$

For T_2


$A_3 A_2$ \ $A_1 A_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

$$T_2 = A_1 A_0$$

Excitation Table

Present State $A_3 A_2 A_1 A_0$				Next State $A_3^* A_2^* A_1^* A_0^*$				T_3	T_2	T_1	T_0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1


Circuit Diag. for 4 Bit Synchronous UP

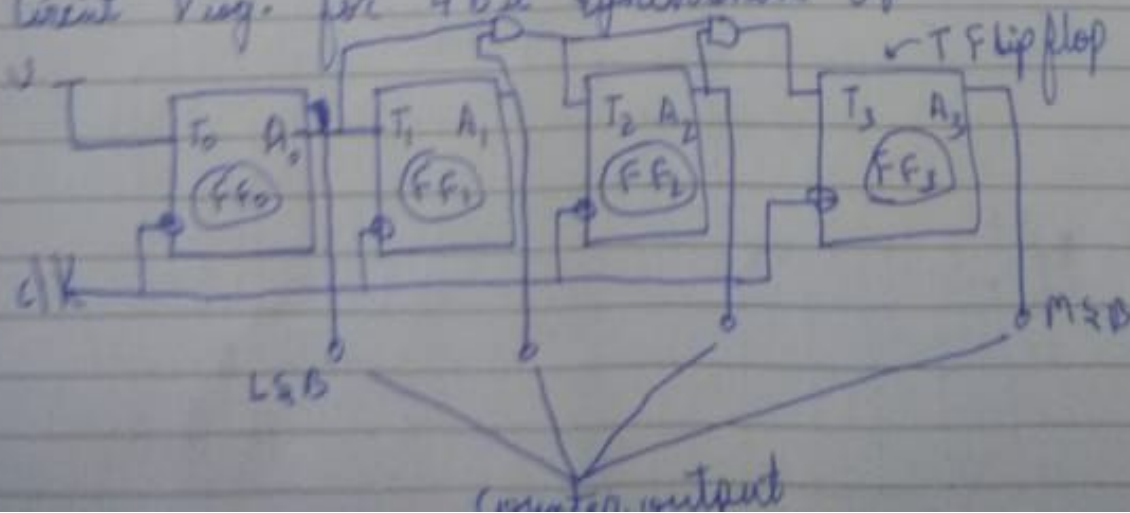

Excitation Table

Present state A_3, A_2, A_1, A_0				Next State $A_3^*, A_2^*, A_1^*, A_0^*$				T_3	T_2	T_1	T_0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1

Circuit Diag. for 4 Bit Synchronous UP

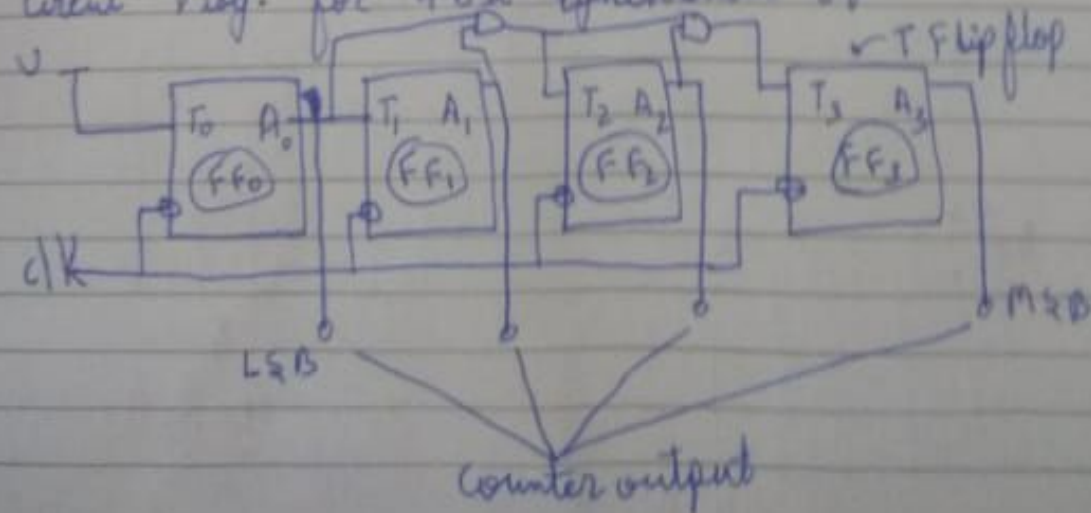

② 4 bit Binary Synchronous Down-Counter


state diagⁿ

No of state = $2^n = 2^4 = 16$; Max. value = $16 - 1 = 2^4 - 1 = 15$

MSB

$A_3 A_2 A_1 A_0$

LSB

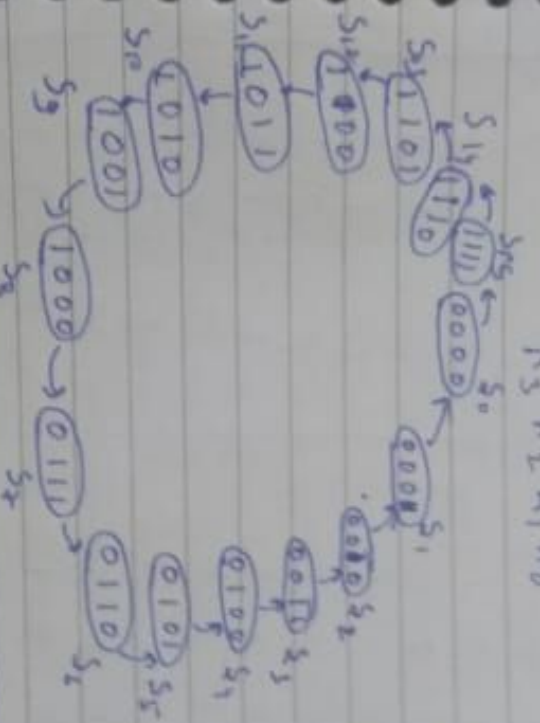

Excitation table

Q_n	Q_{n+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

K-Map for T_3, T_2, T_1, T_0

T_3

$A_3 A_2 \backslash A_1 A_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0

T_2

$A_3 A_2 \backslash A_1 A_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	0	0
11	1	0	0	0
10	1	0	0	0

T_1

$A_3 A_2 \backslash A_1 A_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$T_3 = \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0$$

$$T_2 = \bar{A}_1 \bar{A}_0$$


$$T_1 = \bar{A}_0$$

$$T_0 = 1$$

③ 4-Bit Binary Asynchronous UP

in 4 bit Asynchronous counter No of flip flops = 4
 & output of previous flip flop is fed as clock pulse to next flip flop.

States diagram

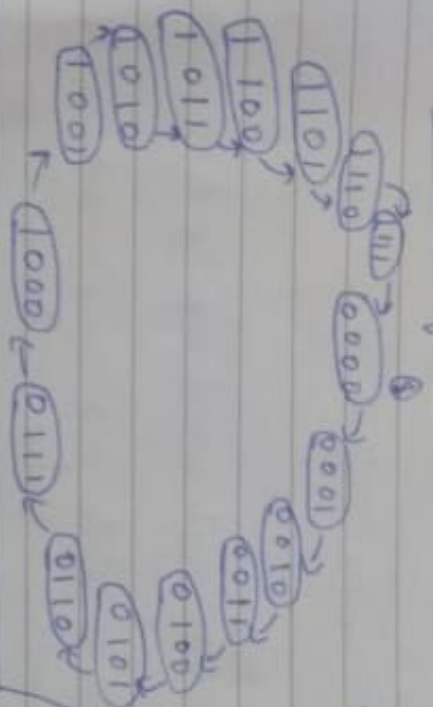


no of flip flop = 4


$$\begin{aligned} \text{No of states} &= 2^n = 2^4 = 16 \\ \text{Max. Value} &= 2^n - 1 = 2^4 - 1 \\ &= 15 \end{aligned}$$

Words	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Decimal Eqv
Initially at	0	0	0	0	0
1 st	0	0	0	1	1
2 nd	0	0	1	0	2
3 rd	0	0	1	1	3
4 th	0	1	0	0	4
5	0	1	0	1	5
6	0	1	1	0	6
7	0	1	1	1	7
8	1	0	0	0	8
9	1	0	0	1	9
10	1	0	1	0	10
11	1	0	1	1	11
12	1	1	0	0	12
13	1	1	0	1	13
14	1	1	1	0	14
15	1	1	1	1	15


0 (again start from 0)

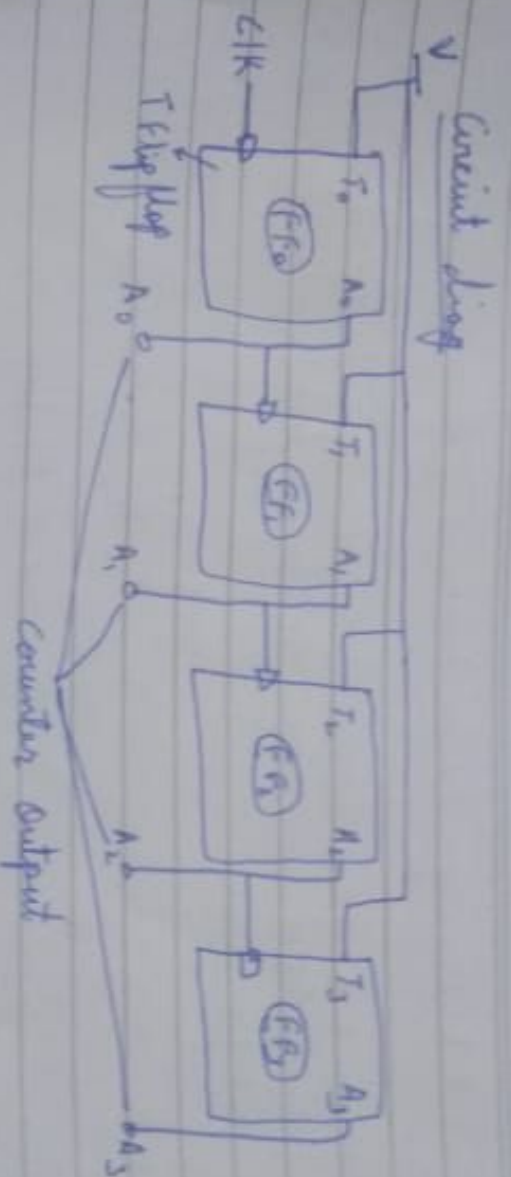

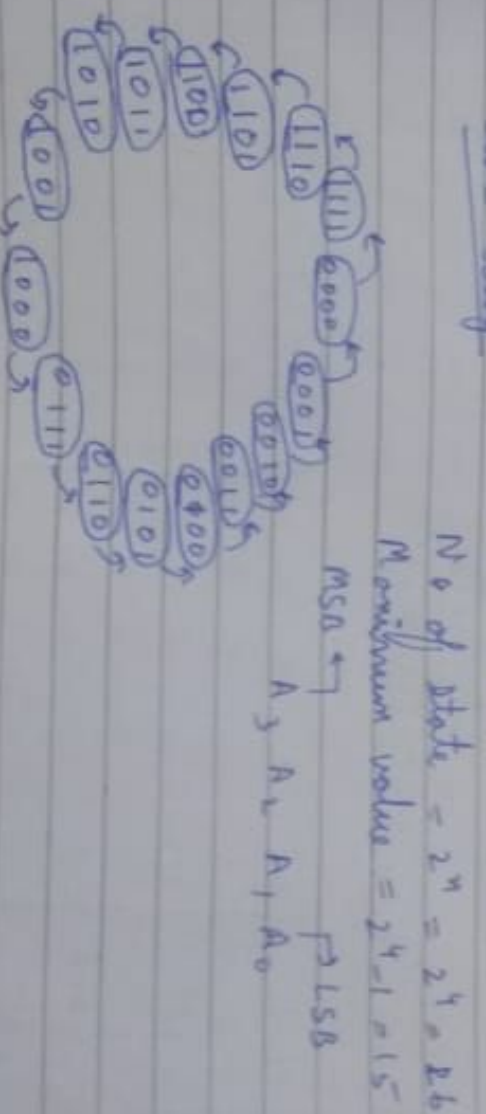- ④ 4-bit asynchronous Down
first flip flop is clock driven next are driven by \bar{A}
state diag



Waveform diag:

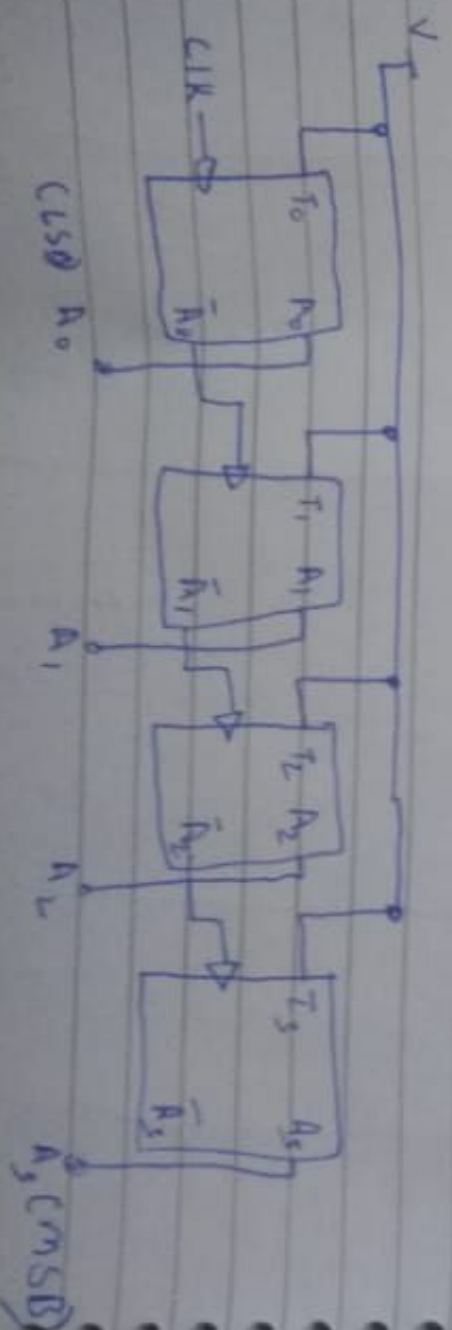

State table

Clock	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Decimal Eq
Initially	0	0	0	0	0
After 1 st	1	1	1	1	15
2 nd	1	1	1	0	14
3 rd	1	1	0	1	13
4 th	1	1	0	0	12
5	1	0	1	1	11
6	1	0	1	0	10
7	1	0	0	1	9
8	1	0	0	0	8
9	0	1	1	1	7
10	0	1	1	0	6
11	0	1	0	1	5
12	0	1	0	0	4
13	0	0	1	1	3
14	0	0	1	0	2
15	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0 (start from top)